

E2.10. Association de générateurs. Dipôles équivalents.

Déterminer le générateur de Thévenin équivalent à l'association comprise entre les points *A* et *B*.

On pose $n = \frac{2e}{r}$

