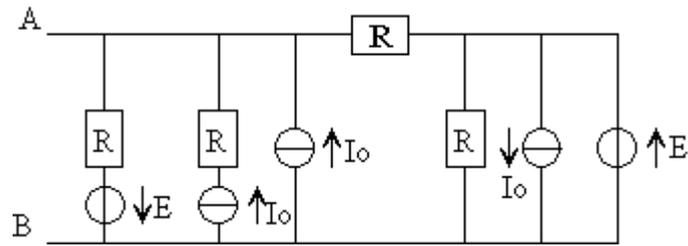


E2.11. Générateur de Thévenin équivalent.

Déterminer les caractéristiques du générateur de Thévenin équivalent à la portion de circuit comprise entre les points *A* et *B*.



www.kholaweb.com