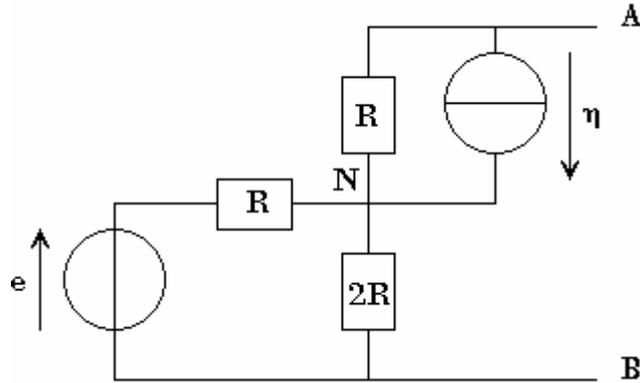


E2.12. Représentation de Thévenin et de Norton.

1. Déterminer les caractéristiques, R_{Th} et E_{Th} du générateur de Thévenin équivalent, entre les points A et B, au montage suivant :



2. Déterminer les caractéristiques, R_N et η_N du générateur de Norton équivalent, entre les points A et B, au montage suivant :

