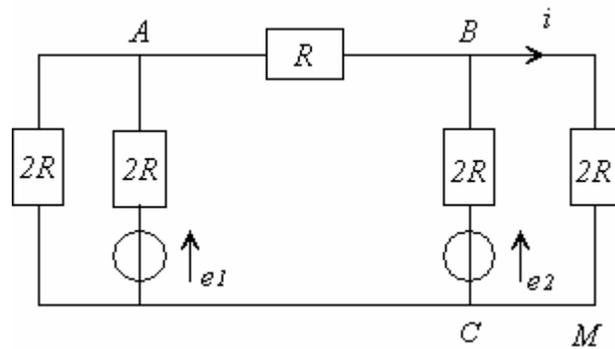


E2.4. Etude d'un circuit par la méthode de superposition des états.

On considère le réseau linéaire dont les résistances et les f.é.m. des sources de tension sont indiquées sur la figure suivante :



Déterminer l'intensité i du courant qui circule dans la branche BMC en considérant deux états successifs du circuit et en appliquant le théorème de Millman.

www.kholaweb.com