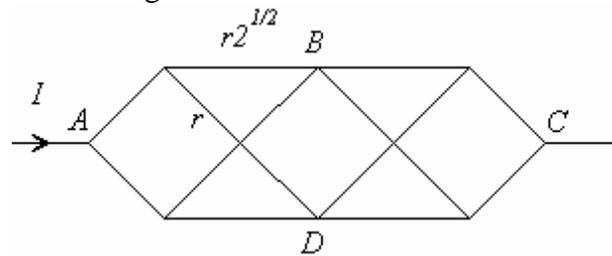


E2.7. Résistances équivalentes.

On considère un réseau électrique qui est un treillis métallique. Tous les côtés ont une résistance proportionnelle à la longueur.



Déterminer la résistance équivalente entre les points A et C.

www.kholaweb.com