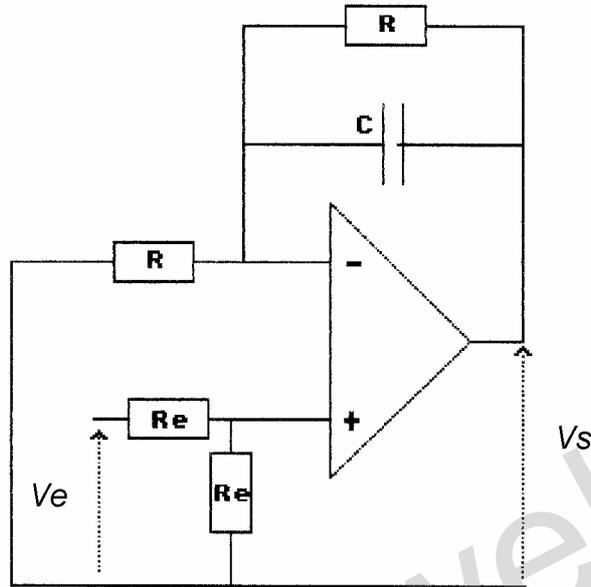


E3.7. Réponse indicielle.

On considère le dispositif suivant. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionnant en régime linéaire.

On note V_e la tension d'entrée et V_s la tension de sortie.



Déterminer la réponse à un échelon de tension : $V_e = 0$ pour $t < 0$ et $V_e = E$ pour $t \geq 0$.